

# D flip-flop

Come un D latch, ma il valore viene memorizzato solo sul fronte di salita di  $CLK$ . Cambiare  $D$  mentre  $CLK$  è 1 non modifica  $Q$ .

