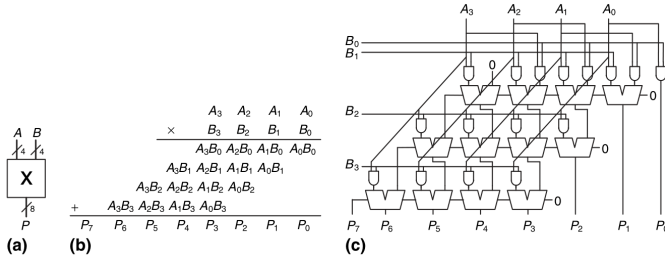


# Moltiplicatore

Una porta AND equivale a un moltiplicatore a 1 bit.



**Figure 5.20**  $4 \times 4$  multiplier:  
(a) symbol, (b) function,  
(c) implementation