

SR latch

Cella di memoria a 1 bit. Se sia S che R sono a 1, l'output non è valido.

0	0	Q	\bar{Q}
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

