


Prima Verifica AESO 21-22

marco.danelutto@unipi.it [Cambia account](#)

 Bozza ripristinata

Il tuo indirizzo email verrà registrato quando invierai questo modulo

D1

Avendo a disposizione solo porte AND da due ingressi, con ritardo pari a T , con quale ritardo possiamo implementare una rete combinatoria che calcoli l'AND di 15 ingressi ?

- ☐ 1T
- ☐ 2T
- ☐ 3T
- ☒ 4T
- ☐ 5T
- ☐ più di 5T

$$\lceil \log_2 15 \rceil = \log_2 16 = 4$$

D2

Quale delle seguenti affermazioni sono vere ?

- ☐ Il numero di interi diversi rappresentabili su n bit in complemento a 2 è $(2 \text{ alla } n) \text{ meno } 1$ *no, solo 2^n*
- ☒ Il numero di interi diversi rappresentabili su n bit in complemento a 2 è $(2 \text{ alla } n)$
- ☐ Il numero di interi positivi diversi da 0 rappresentabili su N bit in complemento a due è pari al numero degli interi negativi *no, c'è un numero positivo ($\neq 0$) in meno*
- ☒ Nella rappresentazione in modulo e segno, la rappresentazione di un numero positivo inizia sempre con uno 0




D3

Un demultiplexer

- ☐ Passa uno dei 2 alla k ingressi sull'unica uscita. L'ingresso è quello indicato dai k bit dell'ingresso di controllo
- ☒ Passa l'unico ingresso su una delle 2 alla k uscite. L'uscita è quella indicata dai k bit dell'ingresso di controllo
- ☐ ha solo un ingresso da k bit e 2 alla k uscite da 1 bit e mette a 1 solo l'uscita indicata dai k bit di ingresso

D4

La rete in figura:

 

- ☒ E' una rete di Mealy *z dipende da A, che è un ingresso*
- ☐ E' una rete di Moore
- ☐ Dalla figura non si può evincere se sia di Mealy o di Moore



D5

Qual'è il numero minimo di implicant (termini AND da porre in OR) che servono per definire la funzione specificata dalla seguente mappa di Karnaugh?

ab \ cd		cd			
		00	01	11	10
ab	00	0	1	1	0
	01	1	1	1	1
	11	0	-	-	0
	10	0	1	1	0

— $\bar{c}d$

— $\bar{c}b$

- ☐ 1
- ☒ 2 *se considero i non specificati come "1"*
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ più di 5
- ☐ Opzione 5

D6

Si considerino interi senza segno, rappresentati utilizzando 9 bit. Il numero massimo rappresentabile è:

- ☐ 127
- ☐ 255
- ☒ 511 *con 10 bit sarebbe $(1024 - 1)$*
- ☐ nessuno di questi



D7

Per dividere per 8 (2 alla 3) un numero intero positivo

- ☐ mi servono 3 sottrattori in cascata
- ☒ mi servono 3 blocchi "shift logico a destra di una posizione" in cascata
- ☐ mi servono 3 blocchi "shift aritmetico a destra di una posizione" in cascata

posso usare ma essere "aritmetico" non serve su numeri positivi

D8

Quale delle seguenti stringhe di bit rappresenta il numero -7 su 8 bit in complemento a 2?

- ☐ 10000111
- ☒ 11111001
- ☐ 11111000

7 0000 0111
negato 1111 1000
+1 1111 1001

D9

Quale delle seguenti espressioni non può generare un'alea?

- ☐ (a and not(c)) or (b and c)
- ☒ (a and not(c)) or (b and c) or (a and b)
- ☐ (a and not(c)) or (b and c) or (a and b and c) or (a and b and not(c))


		2b			
c		00	01	11	10
				1	1
0				1	1
1			1	1	

alea



D10

Quale delle seguenti espressioni esprimono la funzione definita dalla seguente mappa di Karnaugh

 
☒ (a and not(c)) or (b and c)

$$a\bar{c} + bc$$

☐ (a and c) or (b and not(c))

☒ (a and not(c)) or (a and b and c) or (b and c) or (a and b and not(c))

$$a\bar{c} + \underbrace{2bc}_{\text{②}} + bc + \underbrace{2b\bar{c}}_{\text{③}} \equiv \underbrace{a\bar{c}}_{\text{①}} + bc + 2b$$

$2b(c + \bar{c}) = 2b$
 \downarrow
 ① ② ③

D11

Una rete sequenziale di Moore di tipo generale è formata:

☐ Da una rete combinatoria per il calcolo del prossimo stato interno e da un registro di stato
no, manca rete x uscita
☒ Da due reti combinatorie e un registro di stato

☐ Da una rete combinatoria per il calcolo del prossimo stato interno, da un registro di stato e da un collegamento per copiare il contenuto del registro di stato sull'uscita
no, potrebbe esserci una f...

D12

Per calcolare la parità di una sequenza di bit:

☐ Serve una rete sequenziale di Moore

☐ Serve una rete sequenziale di Mealy

☒ Serve una rete sequenziale

☐ Serve una rete combinatoria

No, manca lo stato

} possono essere usate
ma non "serve"



D13

Un full adder da 1 bit ha

- ☐ Due ingressi e tre uscite
- ☒ Tre ingressi e due uscite
- ☐ Tre ingressi e tre uscite

 x, y rip-iniziale $\rightarrow z$ rip-finale

D14

Quale dei seguenti dispositivi assicura che l'ingresso venga copiato sull'uscita in corrispondenza al fronte di salita del segnale di clock

- ☐ D-latch
- ☐ SR-latch
- ☒ Flip-Flop D

vedi testo

D15

Per fare un moltiplicatore di fattori da 2 bit bastano:


- ☒ 2 Full Adder
- ☐ 4 Full Adder
- ☐ 3 Full Adder

$$\begin{array}{r}
 x_1 x_0 * y_1 y_0 \\
 \hline
 \begin{array}{cc}
 RP \leftarrow x_1 y_0 & x_0 y_0 \\
 x_1 y_1 & x_0 y_1 \\
 \hline
 FA & FA \\
 \textcircled{1} & \textcircled{2}
 \end{array}
 \end{array}$$



D16

L'automa in figura

 

☒ Emette un 1 quando vede la sequenza "bba"

☐ Emette un 1 quando dopo una sequenza di un numero qualunque (maggiore o uguale a 0) di "b" vede una singola "a"

☒ emette un 1 quando vede la sequenza "aba"

No, perché "maggiore o uguale" se è "uguale" darebbe emettere 1 anche x la seq "2", per esempio

D17

Quali dei seguenti dispositivi necessita, per funzionare, di un segnale di clock

☐ SR-latch

non c'è segnale di clock

☒ D-latch


☐ Demultiplexer

è una rete comb



D18

Il circuito in figura

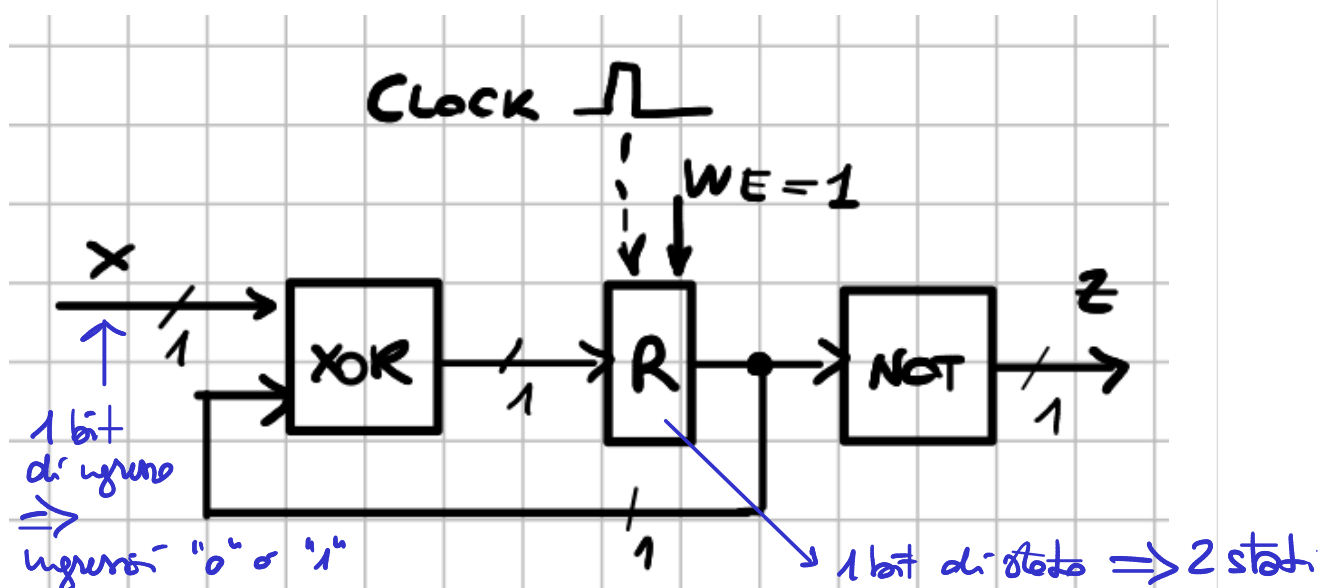

- ☐ è una rete di Mealy che calcola la parità di una sequenza di bit (uscita 1 se visto un numero pari di ingressi "1")
- ☒ è una rete di Moore che calcola la parità di una sequenza di bit (uscita 1 se visto un numero pari di ingressi "1")
- ☐ è una rete di Mealy che calcola la disparità di una sequenza di bit (uscita 1 se visto un numero dispari di ingressi "1")
- ☐ è una rete di Moore che calcola la disparità di una sequenza di bit (uscita 1 se visto un numero dispari di ingressi "1")

① è una rete di Moore (z non dipende direttamente da x)

② Invia questo è l'autismo ($s_0=0, s_1=1$) ed è quello della parità

Questo modulo è stato creato all'interno di Università di Pisa. [Segnala una violazione](#)

Google Moduli